
Семинар 4

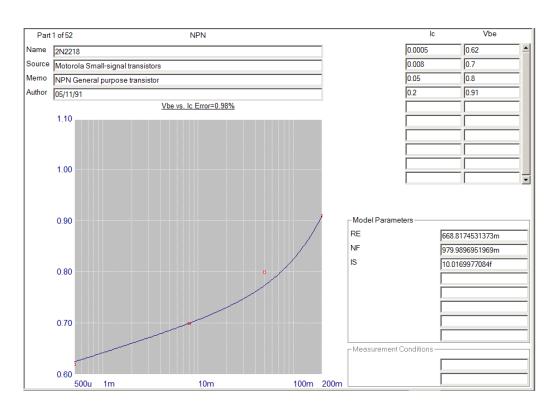
Расчёт параметров модели диода по данным экспериментального исследования и программным средством **MODEL**Статические ВАХ биполярного транзистора




Расчёт параметров модели диода с использованием программы MODEL



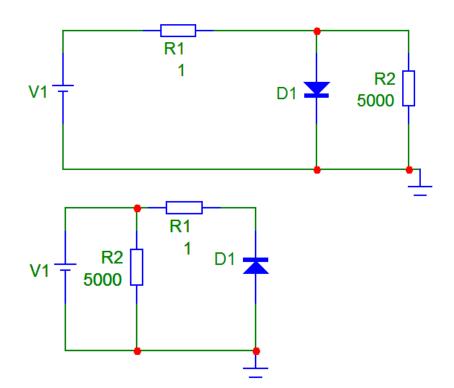Получение ВАХ и ВФХ для полупроводникового диода



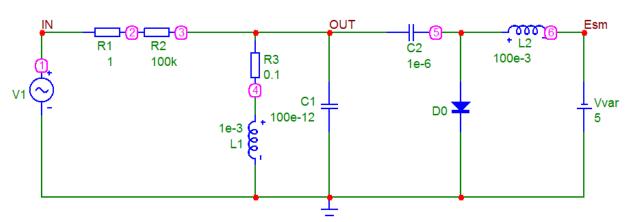

Получение статических входных и выходных ВАХ биполярного транзистора для схемы с ОЭ и ОБ в упрощённой и полной схемы стенда измерения.

Сравнение ВАХ полученных в упрощённой и полной схеме измерительного стенда

Определение входных и выходных сопротивлений

Получение статических входных и выходных ВАХ биполярного транзистора для схемы с ОЭ и ОБ в упрощённой и полной схемы стенда измерения. Сравнение ВАХ полученных в упрощённой и полной схеме измерительного стенда Определение входных и выходных сопротивлений

